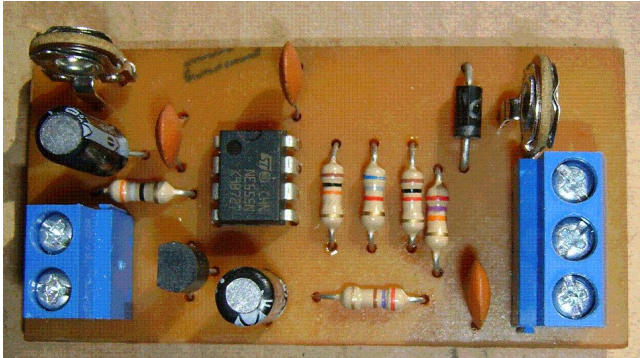


There are no translations available.

Oscilador Telegrafico



Uno de los circuitos más pedidos por los aficionados al CW es el oscilador telegráfico, con el que puedan practicar la transmisión del código.

Este es uno de los más sencillos y que mejor resultado dá, puede alimentarse tanto con una batería de 9V como con una fuente de 12V.

Puede regularse el tono y el volumen con un par de preset.

Continuar leyendo en la pagina de LW3DYL:

<http://qrplw3dyl.blogspot.com.ar/2012/05/oscilador-telegrafico-555.html>

(Enviado por LU1DZ a el grupo concursar el día 01/12/2013)